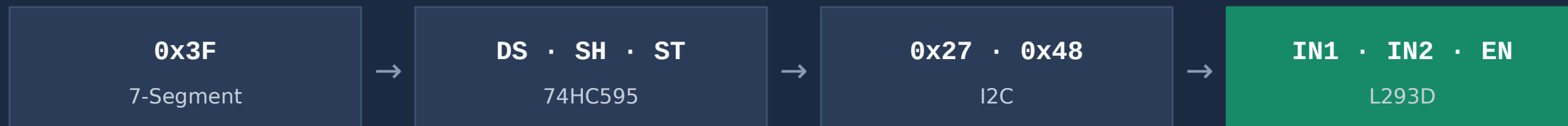


디스플레이 · I2C · 모터

비트맵으로 그리고 , 두 선으로 부르고 , 드라이버로 움직입니다



오늘의 8 교시

오전은 "그리기"(비트맵 · 시프트 · 멀티플렉싱), 오후는 "부르기와 움직이기"(I2C · 모터) — 주인공은 비트 연산

1

7-Segment

비트맵 배열, CC / CA

2

74HC595

DS · SH_CP · ST_CP,
my_shift_out

3

4 자리 멀티플렉싱

타이머 인터럽트, 잔상

4

8×8 매트릭스

행 바이트, 스크롤, set_pixel

5

I2C · LCD

주소, 스캐너, 고정 폭 출력

6

PCF8591

제어 바이트, Wire 직접

7

DC 모터 · 릴레이

H- 브리지, PWM, 안전

8

스텝퍼 · 종합

시퀀스 표, 스마트 환기

오늘의 C — 비트 연산 다섯 개면 된다

Day 1 4 교시 레지스터에서 쓴 연산이 표시 장치 · 통신 · 모터에서 그대로 반복됩니다

연산	의미	오늘 쓰는 곳
<code>(p >> i) & 1</code>	i 번째 비트 꺼내기	7-Segment 출력 , 595 한 비트씩 , 스테퍼 코일
<code>p = mask</code>	그 비트만 켜기	dp 켜기 , 매트릭스 점 켜기
<code>p &= ~mask</code>	그 비트만 끄기	매트릭스 점 끄기
<code>~p</code>	모든 비트 뒤집기	공통 양극 7-Segment, 매트릭스 열 극성
<code>(a << 8) b</code>	두 바이트 이어 붙이기	매트릭스 스크롤 16 비트 띠
<code>0x40 (ch & 0x03)</code>	필드 조합	PCF8591 제어 바이트

모양 · 순서는 코드가 아니라 표 (데이터) 로 : DIGITS[10], img[8], SEQ[8]. 함수는 표를 읽어 비트를 내보내기만 합니다 .

오늘의 부품과 규칙


레일은 Day 2 와 같다 : 위 빨강 = 3V3, 파랑 = GND, 아래 빨강 = 5V (7 · 8 교시)

부품	핵심	주의
7-Segment (1 · 4 자리)	공통 음극 (CC) / 공통 양극 (CA)	1 교시 첫 예제로 어느 쪽인지 확인
74HC595 · L293D (DIP 16 핀)	반달 홈 = 1 번 핀 쪽	홈을 왼쪽 , 가운데 홈을 건너 꽃기 — 거꾸로면 과열
8×8 매트릭스 (1088AS)	행 8 + 열 8	핀이 행 · 열 순서가 아님 → 핀 표
1602 LCD (I2C 백팩)	GND · VCC · SDA · SCL	주소 0x27 / 0x3F, 대비 가변저항
PCF8591	ADC 4ch + DAC, 0x48	첫 바이트는 이전 값
L293D + DC 모터	H- 브리지 · EN PWM	모터를 GPIO 에 직접 연결 금지
릴레이 모듈	COM · NO · NC	접점에 220V 연결 금지
ULN2003 + 28BYJ-48	코일 4 개 시퀀스	5V, 멈추면 코일 끄기

라이브러리는 LCD(LiquidCrystal I2C by Frank de Brabander) 하나 — "avr" 경고는 무시해도 됩니다 . 나머지는 직접 구현합니다 .

7-Segment — 모양은 1 바이트

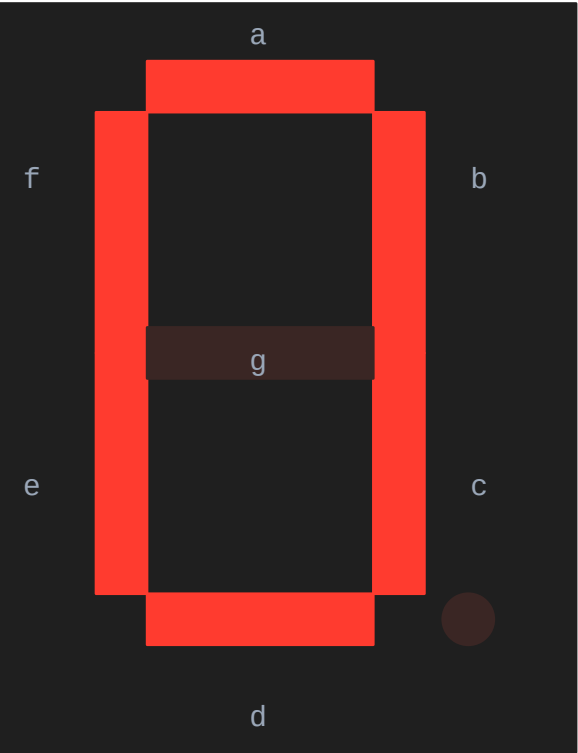a = bit0 ... g = bit6, dp = bit7 — 숫자 모양은 DIGITS[10] 표



숫자	dp g f e d c b a	hex
0	0 0 1 1 1 1 1 1	0x3F
1	0 0 0 0 0 1 1 0	0x06
2	0 1 0 1 1 0 1 1	0x5B
8	0 1 1 1 1 1 1 1	0x7F


```
void seg_show(uint8_t p) {
    if (COMMON_ANODE) p = ~p;
    for (int i = 0; i < 8; i++)
        digitalWrite(SEG_PINS[i],
                     (p >> i) & 1);
}
```

	COM	켜짐
공통 음극 (CC)	GND (220Ω)	HIGH
공통 양극 (CA)	3V3	LOW

1 교시 배선 — 1 자리 7-Segment 직접 (8 GPIO)

1 교시

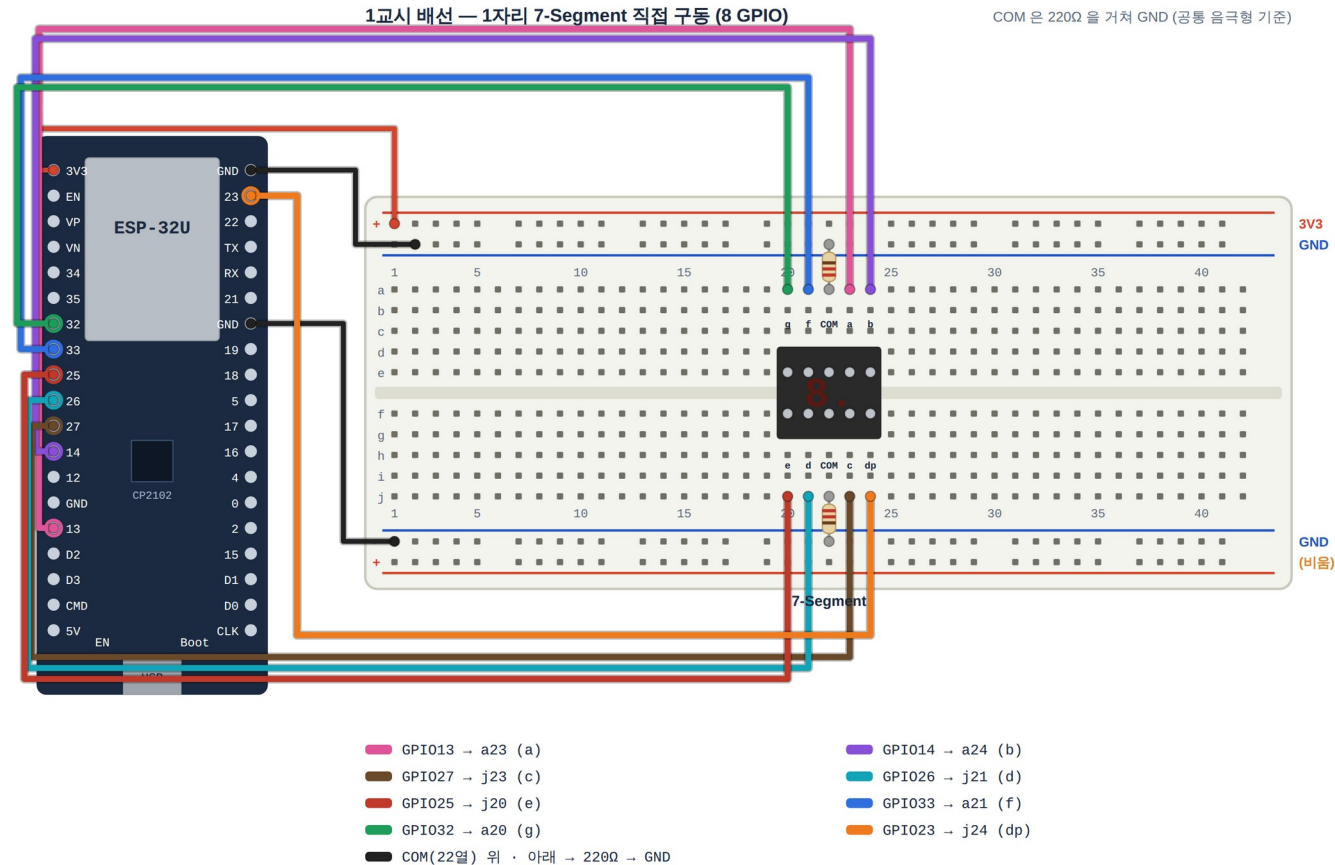a 13 · b 14 · c 27 · d 26 · e 25 · f 33 · g 32 · dp 23 · COM → 220Ω → GND



COM 저항 하나라 "8" 이 "1" 보다 조금 어둡습니다. 아무것도 안 켜지면 CA 부품 — COM 을 3V3 로, COMMON_ANODE = true.

74HC595 — 밀고 (SH_CP) 한 번에 (ST_CP)

2 교시

GPIO 3 개로 출력 8 개 . 래치를 올리기 전에는 출력이 바뀌지 않는다

핀	이름	연결	역할
14	DS	GPIO23	넣을 비트
11	SH_CP	GPIO18	↑ 마다 한 칸 밀기
12	ST_CP	GPIO19	↑ 에 출력으로 복사 (래치)
13 · 10	OE · MR	GND · 3V3	출력 켜기 · 지우기 안 함
15, 1~7	Q0~Q7	a ~ dp	출력
9	Q7'	(비움)	다음 595 의 DS

래치를 안 올림 → 출력 그대로 · MR 떠 있음 → 가끔 지워짐 · OE 떠 있음 → 깜빡임
· 거꾸로 켜음 → 과열

```
void my_shift_out(uint8_t data) {    // MSB 먼저
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        digitalWrite(PIN_DS, (data >> i) & 1);
        digitalWrite(PIN_SH, HIGH);
        digitalWrite(PIN_SH, LOW);
    }
}

void write595(uint8_t d) {
    digitalWrite(PIN_ST, LOW);
    my_shift_out(d);        // = shiftOut(DS, SH, MSBFIRST, d)
    digitalWrite(PIN_ST, HIGH);
}
```

🎬 D3-2 시프트 · 래치 — 한 단계씩 , MSB / LSB 비교


2 교시 배선 — 74HC595 + 1 자리 7-Segment

2 교시

DS 23 · SH_CP 18 · ST_CP 19 · VCC · MR → 3V3 · OE · GND → GND · Q0~Q7 → a~dp (초록 점퍼)

2교시 배선 — 74HC595 로 1자리 7-Segment (3 GPIO)

595 의 홈(반달)이 왼쪽 · Q0~Q7 → a~dp

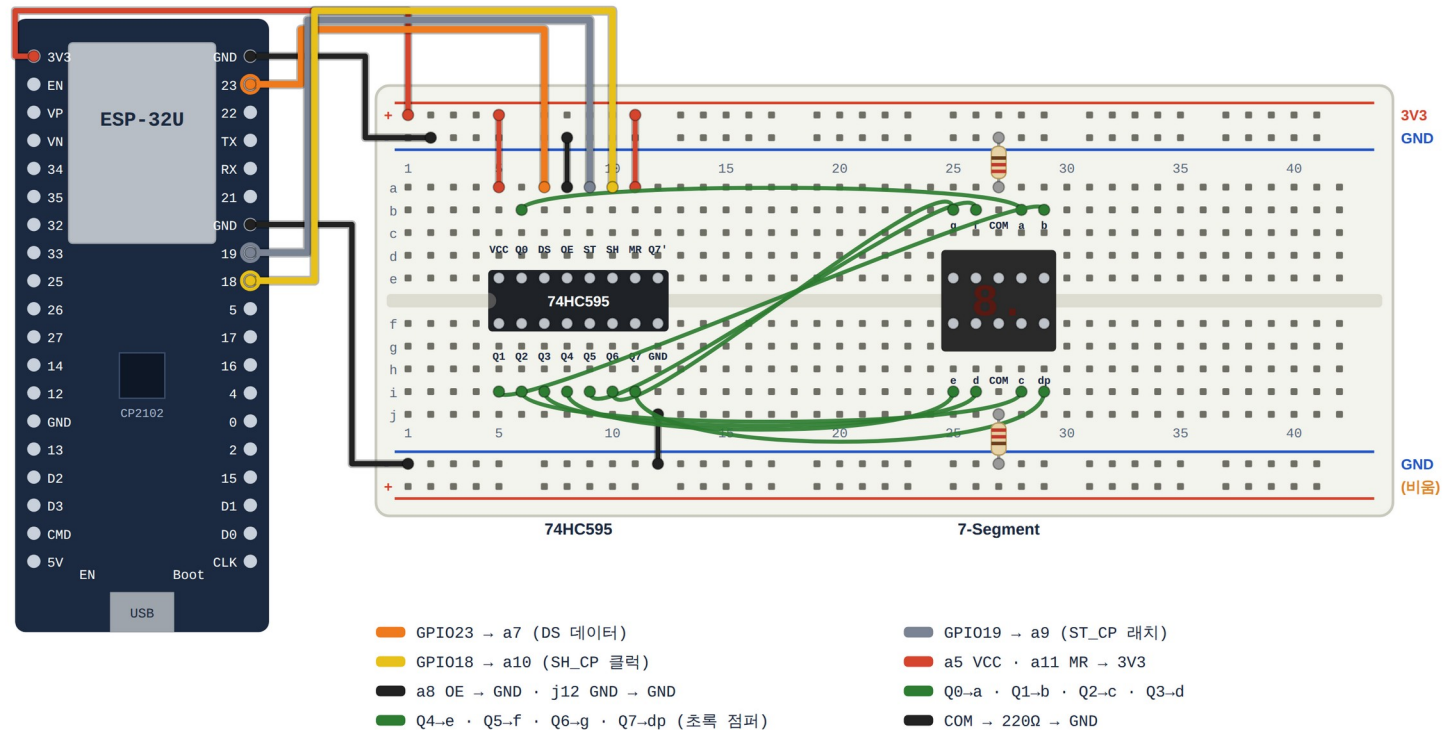


반달 홈이 왼쪽이면 아래 줄 왼쪽부터 1(Q1) ... 8(GND), 위 줄 왼쪽부터 16(VCC) ... 9(Q7').

3 교시 배선 — 4 자리 7-Segment

3 교시

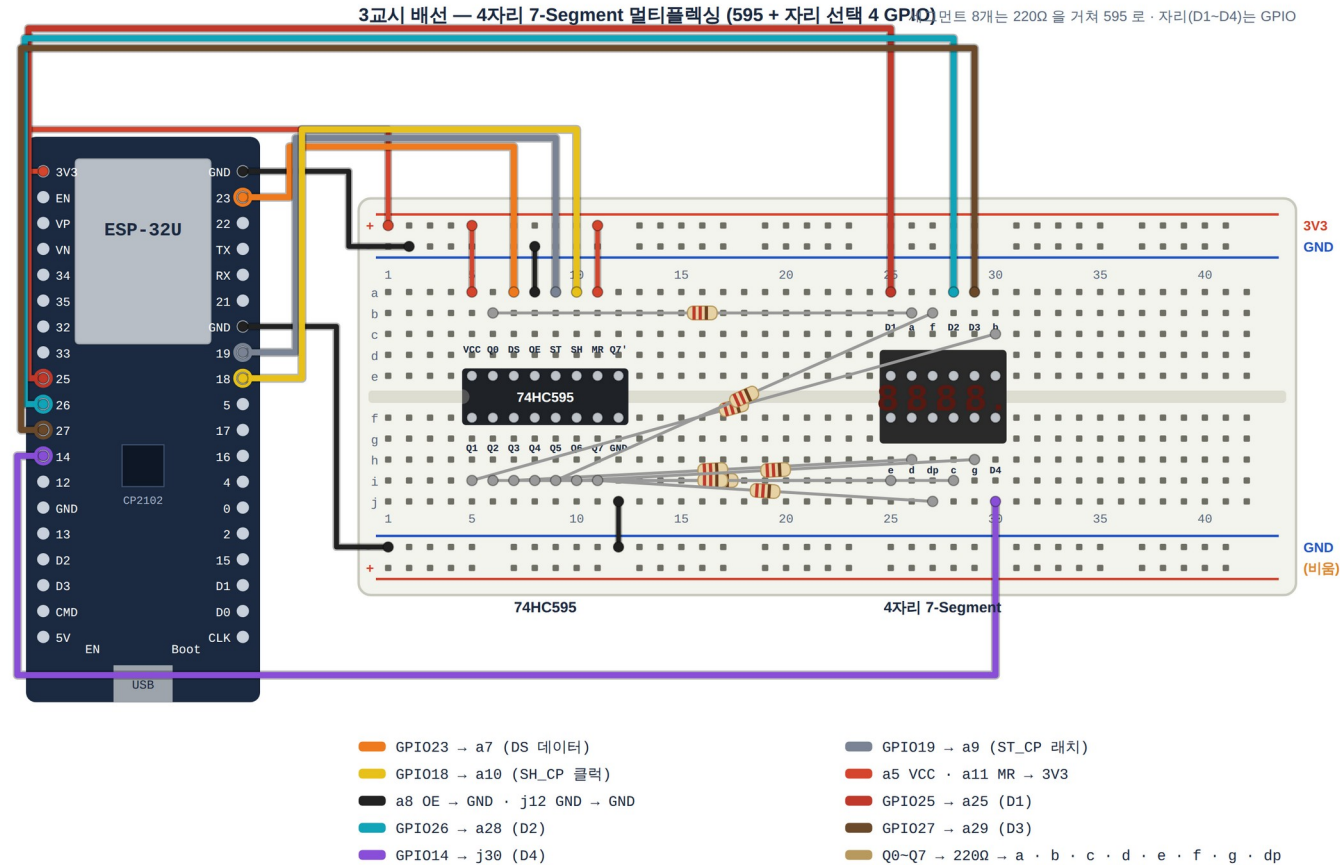세그먼트 8 개 → 220Ω → 595 · 자리 D1~D4 → GPIO 25 · 26 · 27 · 14




한 자리가 켜질 때 그 D 핀으로 여러 세그먼트 전류가 모입니다 — 한 자리만 켜 둔 채 멈추지 않도록 .

멀티플렉싱 — 한 번에 한 자리, 잔상으로 넷

3 교시

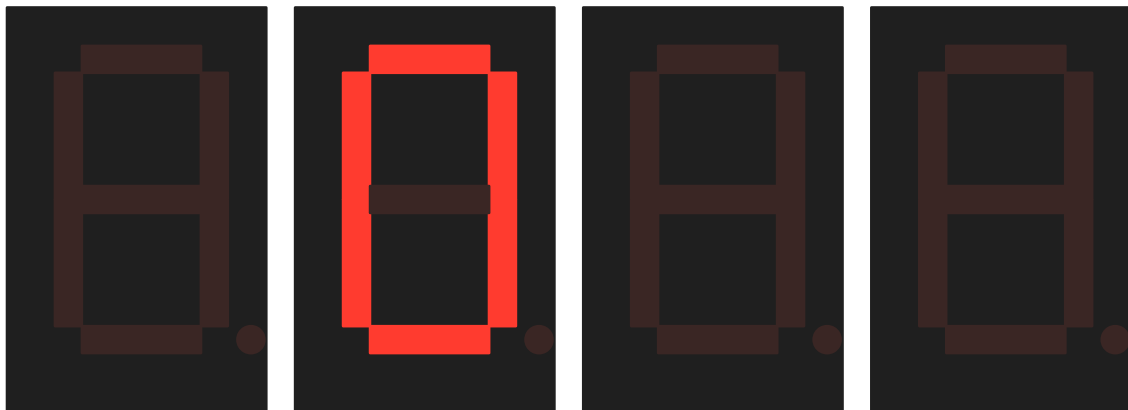끄기 → 모양 바꾸기 → 켜기를 2ms 마다 . 타이머가 부르므로 loop 가 쉬어도 화면은 돈다



D1

D2

D3

D4

지금 이 순간은 D2 만 켜져 있다 → 2ms 뒤 D3 ... 4 자리 8ms ≈ 125Hz

실수	결과
끄지 않고 바꾸기	고스팅 (옆 자리에 희미하게)
한 자리 20ms	12Hz — 깜빡임
timerBegin(0, 80, true)	2.x 방식 → 컴파일 에러

```
volatile uint8_t disp[4];
volatile int cur = 0;

void IRAM_ATTR onTimer() {
    digitalWrite(DIG[cur], HIGH);    // 끄기
    cur = (cur + 1) % 4;
    write595(disp[cur]);             // 바꾸기
    digitalWrite(DIG[cur], LOW);     // 켜기
}

timer = timerBegin(1000000);        // 1μs
timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
timerAlarm(timer, 2000, true, 0);   // 2ms 반복
```

🎬 D3-3 멀티플렉싱 — 속도 · 고스팅 · loop 가 바쁨

숫자를 자릿수로 — % 10 과 / 10

3 교시

비트 시프트의 10 진수 버전 : % 10 은 맨 아래 자리 , / 10 은 한 자리 밀기

```
void show_number(int n) {  
    for (int k = 3; k >= 0; k--) {          // 오른쪽 자리부터  
        if (n == 0 && k < 3) disp[k] = 0x00; // 앞자리 0 은 빈칸  
        else disp[k] = DIGITS[n % 10];  
        n /= 10;  
    }  
}
```


k	n (들어갈 때)	n % 10	disp[k]
3	42	2	"2"
2	4	4	"4"
1	0	—	빈칸
0	0	—	빈칸

k < 3 조건 덕분에 숫자 0 은 맨 오른쪽 한 자리에 "0" 으로 남는다 . loop 는 show_number(count) 만 부르고 , 화면은 타이머가 그린다 — 역할 분리 .

4 교시 배선 — 8×8 도트 매트릭스

4 교시

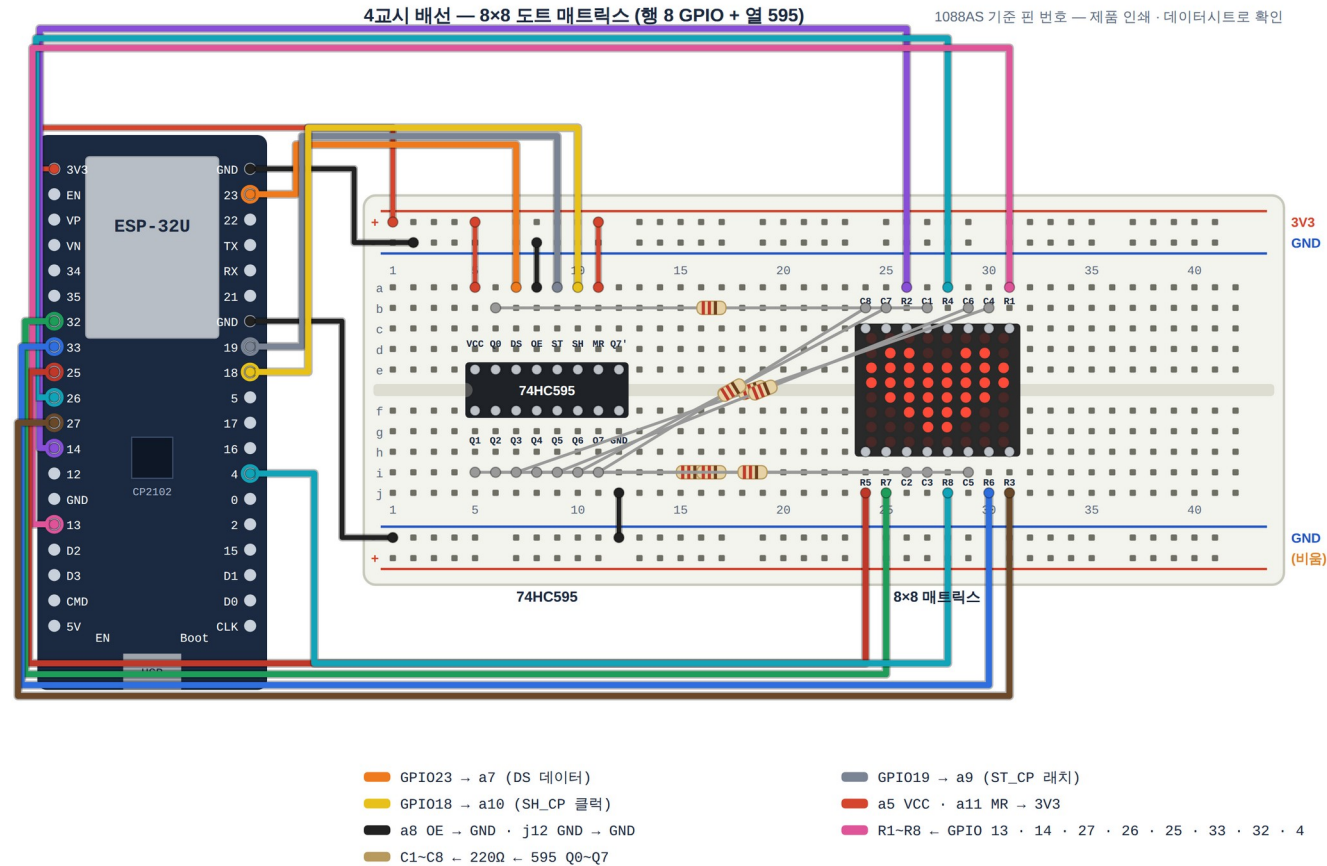행 R1~R8 → GPIO 13 · 14 · 27 · 26 · 25 · 33 · 32 · 4 · 열 C1~C8 → 220Ω → 595 Q0~Q7




1088AS 핀 : 1 R5 · 2 R7 · 3 C2 · 4 C3 · 5 R8 · 6 C5 · 7 R6 · 8 R3 · 9 R1 · 10 C4 · 11 C6 · 12 R4 · 13 C1 · 14 R2 · 15 C7 · 16 C8. 브레드보드에 안 맞으면 M-F 선으로 .

8 바이트 = 8×8 그림

4 교시

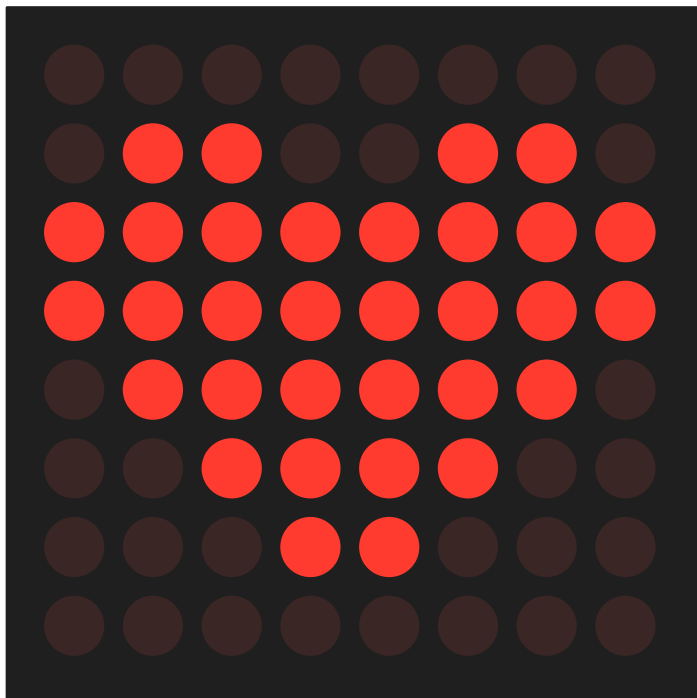바이트 = 행, bit7 = 왼쪽 열. 행을 한 줄씩 켜는 멀티플렉싱은 3 교시와 같다



```
0b00000000, // 행 0
0b01100110, // 행 1
0b11111111, // 행 2
0b11111111, // 행 3
0b01111110, // 행 4
0b00111100, // 행 5
0b00011000, // 행 6
0b00000000, // 행 7
```

```
// 점 켜기 . 끄기
img[y] |= (0x80 >> x);
img[y] &= ~(0x80 >> x);


// 스크롤 : 16 비트 따의 위 8 비트 창
uint16_t line = (FONT_H[r] << 8)
               | FONT_I[r];
img[r] = (line << shift) >> 8;
```

모든 점이 켜지고 그림만 꺼짐 → 극성 반대 (ROW_ON) · 위아래 / 좌우 뒤집힘 → ROWS[] 순서 · 비트 순서 확인

5 교시 배선 — I2C 1602 LCD

5 교시

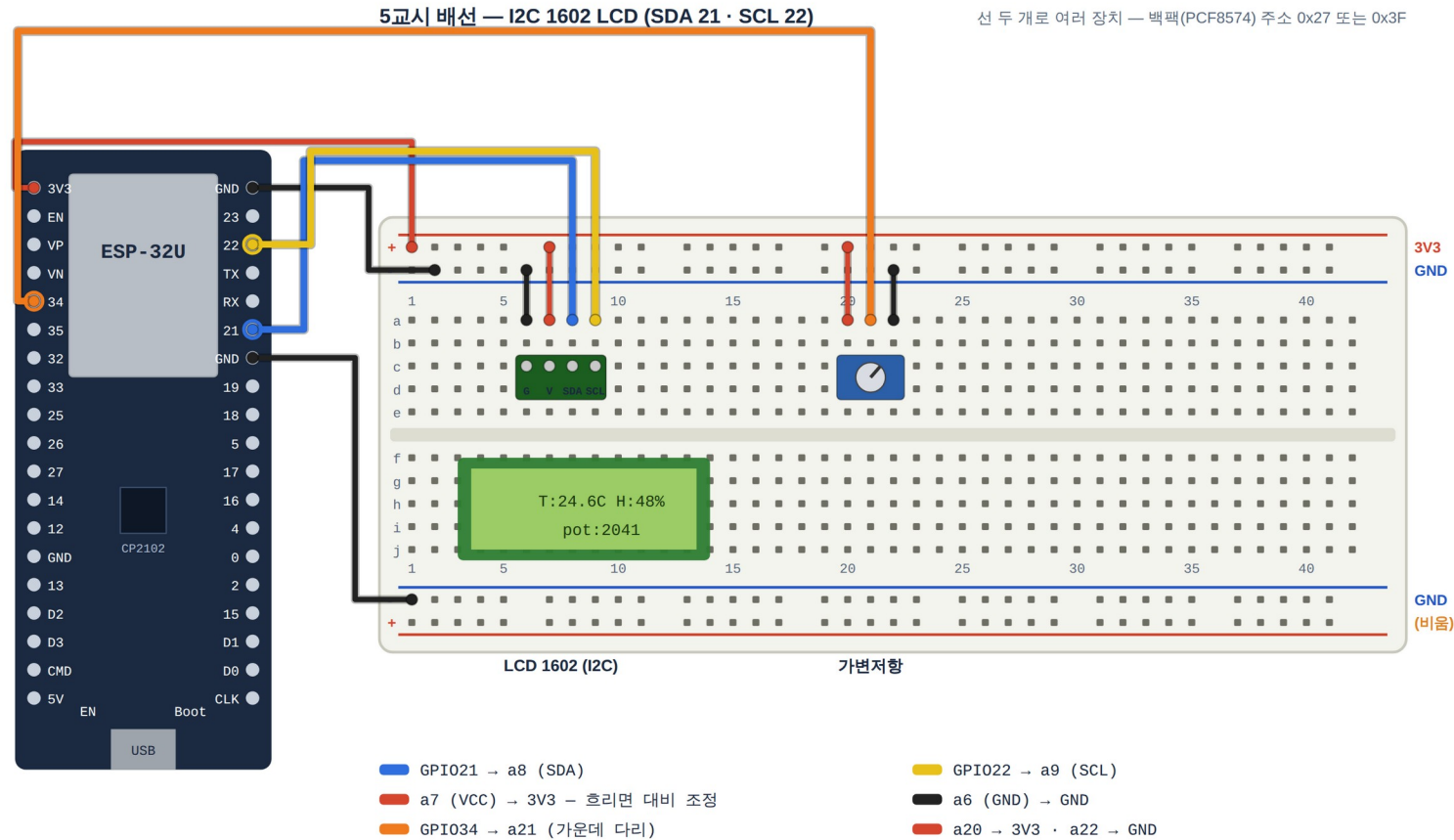GND → GND · VCC → 3V3 · SDA → GPIO21 · SCL → GPIO22 (LCD 는 M-F 선 4 개로 직접 연결해도 됨)




글자가 안 보이면 백팩 뒤 파란 가변저항 (대비). 그래도 안 되면 5V 가 필요한 제품 — 강사와 확인 .

I2C — 두 선, 주소로 부른다

5 교시

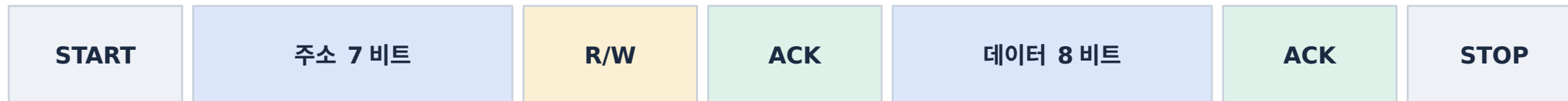SCL 이 박자, SDA 에 비트 · 7 비트 주소 + R/W · 장치가 9 번째 박자에 SDA 를 당기면 ACK



```
#include <Wire.h>
Wire.begin(21, 22);

for (uint8_t a = 1; a < 127; a++) {
    Wire.beginTransmission(a);
    if (Wire.endTransmission() == 0)    // 0 = ACK
        Serial.printf(" 발견 : 0x%02X\n", a);
}
```

endTransmission()	의미
0	성공 (ACK)
2	주소 NACK — 장치 없음
3	데이터 NACK
그 밖	버스 오류

아무것도 안 나오면 : SDA · SCL 바뀜, 전원 빠짐, 느슨한 선. 발견한 주소를 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2) 에 .

🎬 D3-5 I2C 버스 — 한 번 보내기 · 스캐너 실행

LCD 는 덮어쓴 칸만 바뀐다 — 고정 폭으로


5 교시

"1000" 뒤에 "999" 를 쓰면 "9990" — clear() 대신 %4d 로 폭 고정

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

lcd.init(); lcd.backlight();
lcd.createChar(0, DEG);          // ° 5x8

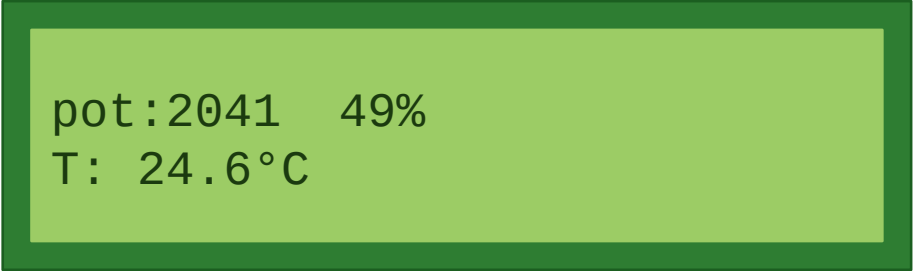char line[17];                   // 16 + '\0'
snprintf(line, sizeof(line), "pot:%4d %3d%%", raw, pct);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(line);
```



pot:2041 49%
T: 24.6°C

실수	결과
loop 마다 lcd.clear()	깜빡이고 느림
char line[16] 에 16 글자	'\0' 자리 없음 → 넘침
주소 틀림	백라이트만 켜짐
대비 안 맞춤	네모 칸 또는 빈 화면


6 교시 배선 — PCF8591 + LCD 한 버스

6 교시

SDA · SCL 을 모듈끼리 점퍼로 · AIN0 ← 가변저항 가운데 · AOUT → 220Ω → LED

6교시 배선 — PCF8591(0x48) + LCD 를 같은 I2C 버스에

SDA · SCL 은 모듈끼리 점퍼로 이어 한 버스로

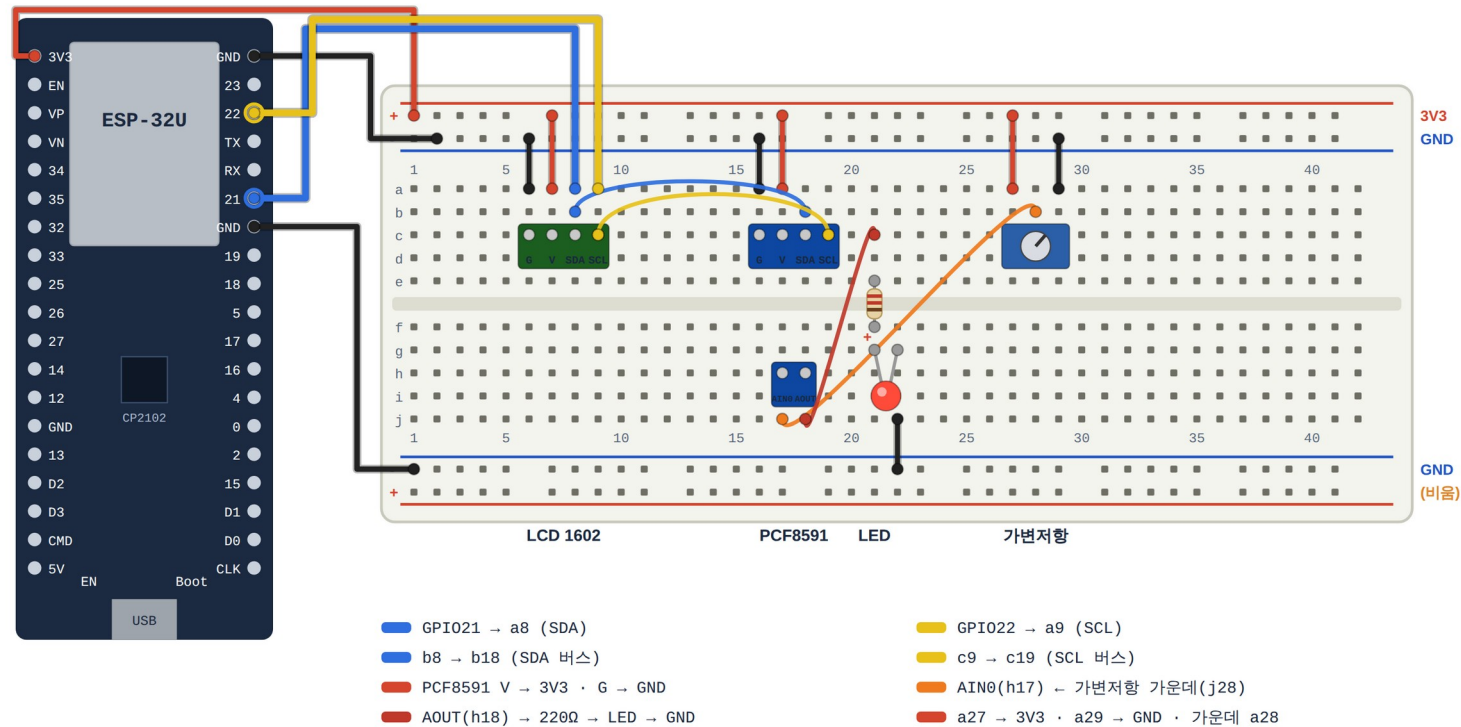

Wire.begin(21, 22) 은 한 번만 . 주소가 다르니 (0x27 · 0x48) 한 버스에서 충돌하지 않습니다 .

데이터시트의 제어 바이트를 비트로

6 교시

PCF8591: 8 비트 ADC 4ch + DAC 1ch · 읽은 첫 바이트는 이전 변환 값

7 0	6 DAC	5·4 입력 방식	3 0	2 자동증가	1·0 채널
--------	----------	--------------	--------	-----------	-----------

0x40 = DAC 켜기 + AIN0 · 0x42 = DAC + AIN2

```
int pcf_read(pcf8591_t *p, uint8_t ch) {
    Wire.beginTransaction(p->addr);
    Wire.write(0x40 | (ch & 0x03));
    if (Wire.endTransmission() != 0) {
        p->errors++; return -1;
    }
    Wire.requestFrom(p->addr, (uint8_t)2);
    Wire.read(); // 이전 값 버림
    return Wire.read(); // 0 ~ 255
}
```

```
bool pcf_write_dac(uint8_t v) {
    Wire.beginTransaction(0x48);
    Wire.write(0x40); // DAC 켜기
    Wire.write(v); // 0 ~ 255 → 0 ~ VCC
    return Wire.endTransmission() == 0;
}
```

PWM 은 빠르게 켜고 끄기, DAC 는 진짜 중간 전압. 반환값 (-1 · false) 으로 실패를 알려야 선이 빠진 것을 안다.

pcf8591_t { addr, last[4], errors } — 칩이 두 개 (0x48 · 0x49) 여도 변수만 추가. Day 2 powered_sensor_t 와 같은 설계.

🎬 D3-6 제어 바이트 — 비트 버튼 · pcf_read(0)


7 교시 배선 — L293D + DC 모터 + 릴레이

7 교시

EN1 ← 25(PWM) · IN1 ← 26 · IN2 ← 27 · OUT1 · OUT2 → 모터 · VS · VSS → 5V · GND 4 개 → GND · 릴레이 S ← 13

7교시 배선 — L293D 로 DC 모터 + 릴레이

아래 주황 = 5V (모터 · L293D · 릴레이 전원)

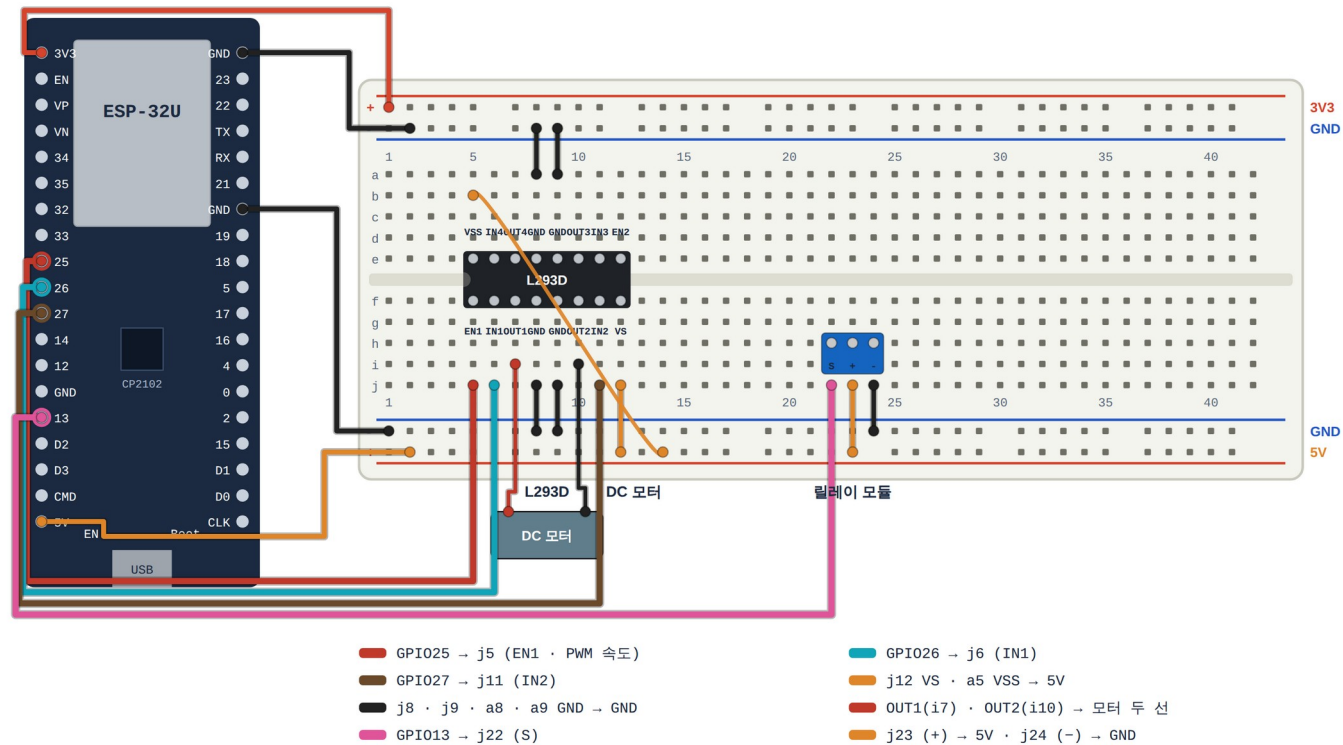

모터를 GPIO 에 직접 연결 금지 · 릴레이 접점에 220V 금지 · 리셋되면 천천히 가속하거나 외부 5V(GND 공통).

H- 브리지 — IN1 · IN2 는 방향 , EN 은 속도

7 교시

스위치 네 개 중 대각선 두 개를 켜면 전류가 모터를 한 방향으로 지나간다

IN1	IN2	모터
HIGH	LOW	정방향
LOW	HIGH	역방향
LOW	LOW	자유 정지
HIGH	HIGH	브레이크

실수	결과
정방향 → 바로 역방향	큰 전류 → 리셋 · 과열 — 멈춘 뒤 반대로
GND 핀 일부만	IC 과열 — 4 개 모두
duty 80 이하	윙 소리만 — 최소 구동값
PWM 1kHz	귀에 들리는 소리

 D3-7 H- 브리지 — IN1 · IN2 · PWM 토글

```
void motor_set(int speed) {          // -255 ~ 255
    if (speed > 255) speed = 255;
    if (speed < -255) speed = -255;
    digitalWrite(PIN_IN1, speed > 0);
    digitalWrite(PIN_IN2, speed < 0);
    ledcWrite(PIN_EN, abs(speed));
}

ledcAttach(PIN_EN, 20000, 8);    // 20kHz — 윙 소리 없음
```

속도를 부호 있는 정수 하나로 : 양수 = 정방향 , 음수 = 역방향 . `ramp_to(&speed, target)` 로 조금씩 — 포인터로 현재 속도 갱신 .

릴레이 — 작은 신호로 큰 스위치

7 교시

전자석이 금속 접점을 움직인다 · ESP32 와 부하가 전기적으로 분리된다

단자	의미
COM	공통
NO	평소 열림 — 켜면 COM 과 연결
NC	평소 닫힘 — 켜면 떨어짐

⚠ 이 과정에서는 릴레이 접점에 콘센트 (220V) 를 절대 연결하지 않습니다
— 딸깍 소리와 모듈 LED 로만 확인 .

```
const bool ACTIVE_LOW = false;    // 모듈에 따라
void relay_set(bool on) {
    digitalWrite(PIN_RELAY, ACTIVE_LOW ? !on : on);
}

if (c == '1') relay_set(true);
if (c == '0') relay_set(false);
```

릴레이는 켜고 끄기만 — PWM 으로 빠르게 바꾸면 접점이 떨어져 수명이 줄어든다 . 빠른 전환은 트랜지스터 · MOSFET 의 몫 .


8 교시 배선 — 스테퍼 + 팬 + DHT11 + LCD

8 교시

ULN2003 IN1~IN4 ← 16 · 17 · 18 · 19 · 팬은 7 교시 L293D 그대로 · DHT11 S ← 4 · LCD SDA 21 · SCL 22

8교시 배선 — 스테퍼(ULN2003) + 팬(L293D) + DHT11 + LCD

아래 주황 = 5V · 위 빨강 = 3V3

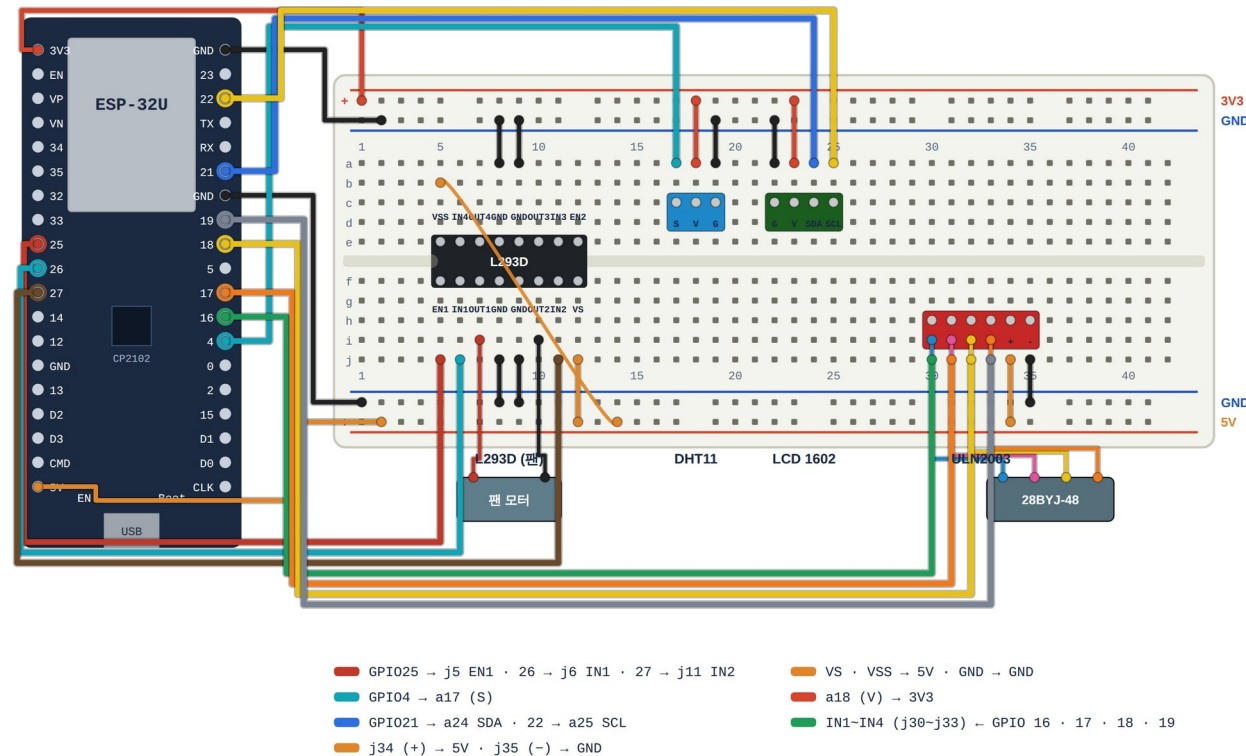

스텝퍼 · 팬 · L293D 는 5V 레일 , DHT11 · LCD 는 3V3 레일 .

스테퍼 — 코일 순서 표를 따라 한 칸씩

8 교시

28BYJ-48 반스텝 약 4096 스텝 = 한 바퀴 · 표를 거꾸로 읽으면 반대로

phase	SEQ	IN4	IN3	IN2	IN1
0	0b0001	0	0	0	1
1	0b0011	0	0	1	1
2	0b0010	0	0	1	0
3	0b0110	0	1	1	0
4	0b0100	0	1	0	0
5	0b1100	1	1	0	0
6	0b1000	1	0	0	0
7	0b1001	1	0	0	1

```
void step_once(int dir) {           // +1 / -1
    phase = (phase + dir + 8) % 8;  // -1 → 7
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(COIL[i], (SEQ[phase] >> i) & 1);
}

void step_motor(int steps, int us) {
    int dir = steps > 0 ? 1 : -1;
    for (int s = 0; s < abs(steps); s++) {
        step_once(dir);
        delayMicroseconds(us);        // 800μs 이상
    }
    for (int i = 0; i < 4; i++) digitalWrite(COIL[i], LOW);
}
```

1 교시 7-Segment 와 같은 " 비트맵 표 " — 이번에는 비트 하나가 코일 하나 . 멈추면 코일을 꺼 발열 방지 .

🎬 D3-8 스테퍼 시퀀스 — 한 스텝 · 방향 · 풀스텝

종합 과제 8-A · 스마트 환기 시스템

DHT11 온도 → 상태 (enum) → 팬 속도 · 환기구 (스테퍼) · LCD — 히스테리시스 27 / 26°C

상태	조건	팬 (L293D)	환기구	LCD 2 행
ST_CLOSED	< 27°C (닫힘은 26 미만에서)	정지	닫힘 0°	VENT:CLOSE FAN: 0
ST_OPEN	≥ 27°C	27°C → 120 ... 32°C → 255	열림 90°	VENT:OPEN FAN:187

TODO	할 일
1	motor_set (정방향)
2	step_motor + 코일 끄기
3	fan_speed 비례식
4	상태 전이 — 바뀔 때만 스텝퍼
5	LCD 고정 폭 출력 (%-5s)

제출 체크리스트

- 27°C 에서 열리고 26°C 아래에서 닫힘
- 열린 상태에서 다시 열리지 않음 (스텝퍼 계속 X)
- 팬 속도가 온도에 따라 변하고 LCD 에 남는 글자 없음
- 상태는 enum, 동작은 함수

확장 : 4 자리 7-Segment 에 온도 24.6 (dp) · 매트릭스에 상태 아이콘 · 35°C 이상 릴레이 경보

오늘의 여섯 문장

- 1 표시 장치의 모양은 비트맵 표로 — $(p \gg i) \& 1$ 로 꺼내고 $|= \cdot \&= \sim$ 로 켜고 끈다
- 2 74HC595 는 DS 에 비트 , SH_CP 로 밀고 , ST_CP 로 한 번에 — 선 3 개로 8 개
- 3 여러 자리 · 여러 행은 멀티플렉싱 . 갱신은 타이머 인터럽트 , 끄기 → 바꾸기 → 켜기
- 4 I2C 는 두 선에 주소로 여러 장치 . 스캐너로 주소 , 반환값으로 실패를 확인
- 5 데이터시트의 제어 바이트는 비트 연산으로 . 드라이버는 구조체 + 함수 + 오류 반환
- 6 모터는 드라이버를 거쳐 — 방향은 H- 브리지 , 속도는 PWM, 스텝퍼는 코일 순서 표

Day 4 예고 FreeRTOS 태스크와 큐 · LittleFS 로그 파일 · Wi-Fi 웹 서버로 스마트폰에서 센서 보기 · 디버깅 · 4 일 종합 프로젝트 · ESP-32U 외부 안테나를 챙겨 오세요 .